EEE

26Jan24

1) $Y = (A+B)C + D_1$ (DTL)

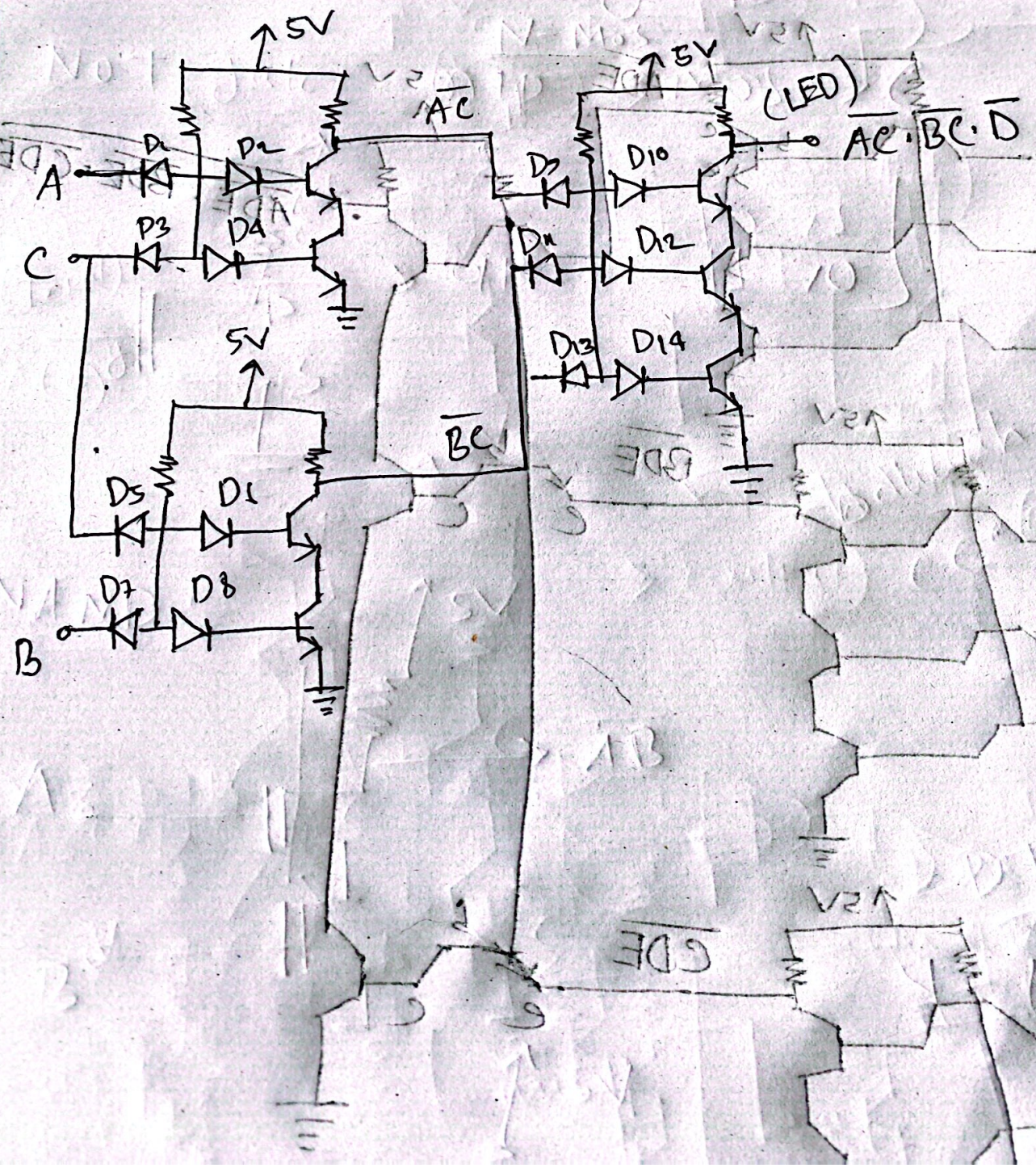

Scanned with CamScanner

333

2) $Y = (A+B+C)DE = ADE + BDE + CDE$ (TTL)

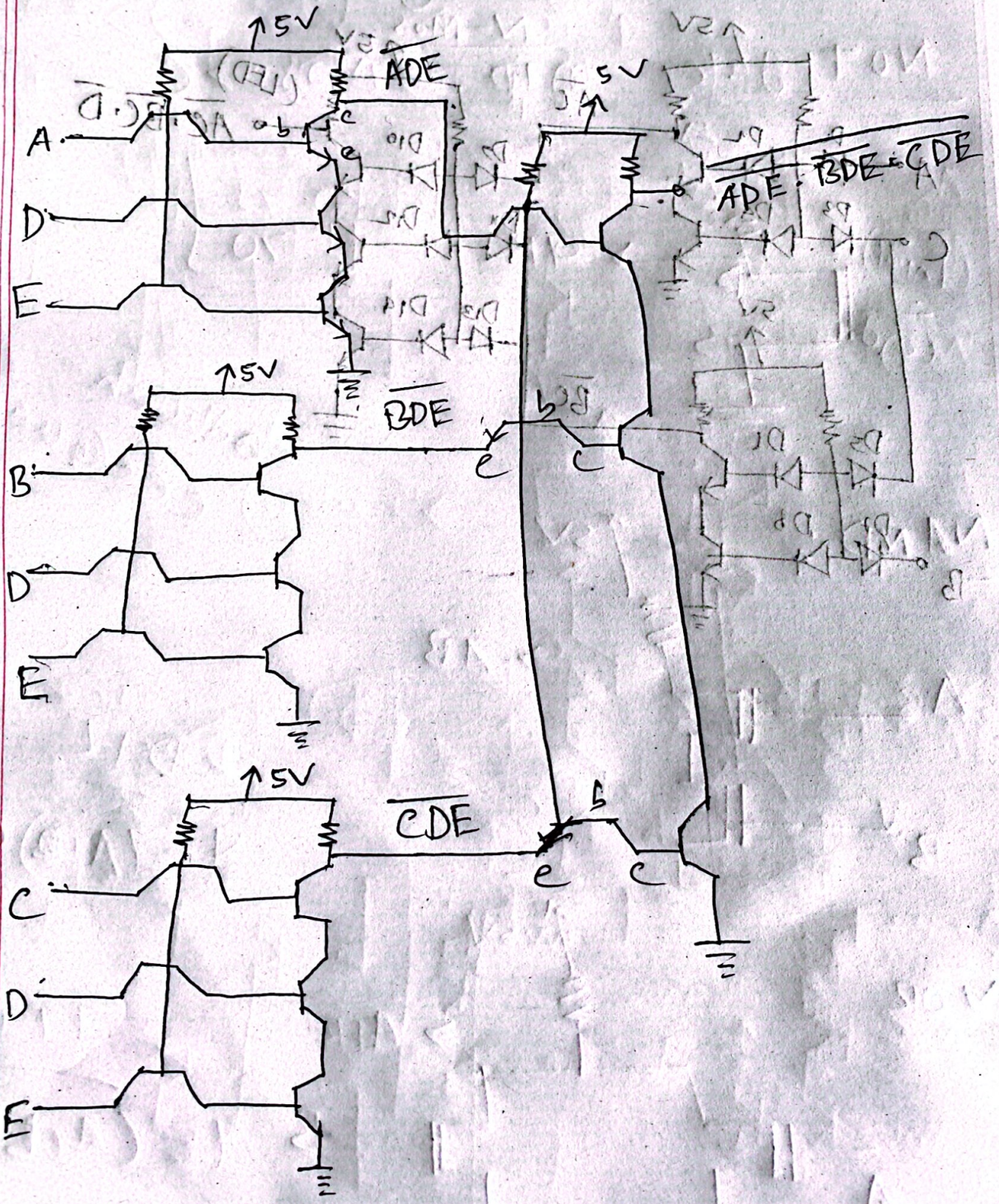

Scanned with CamScanner